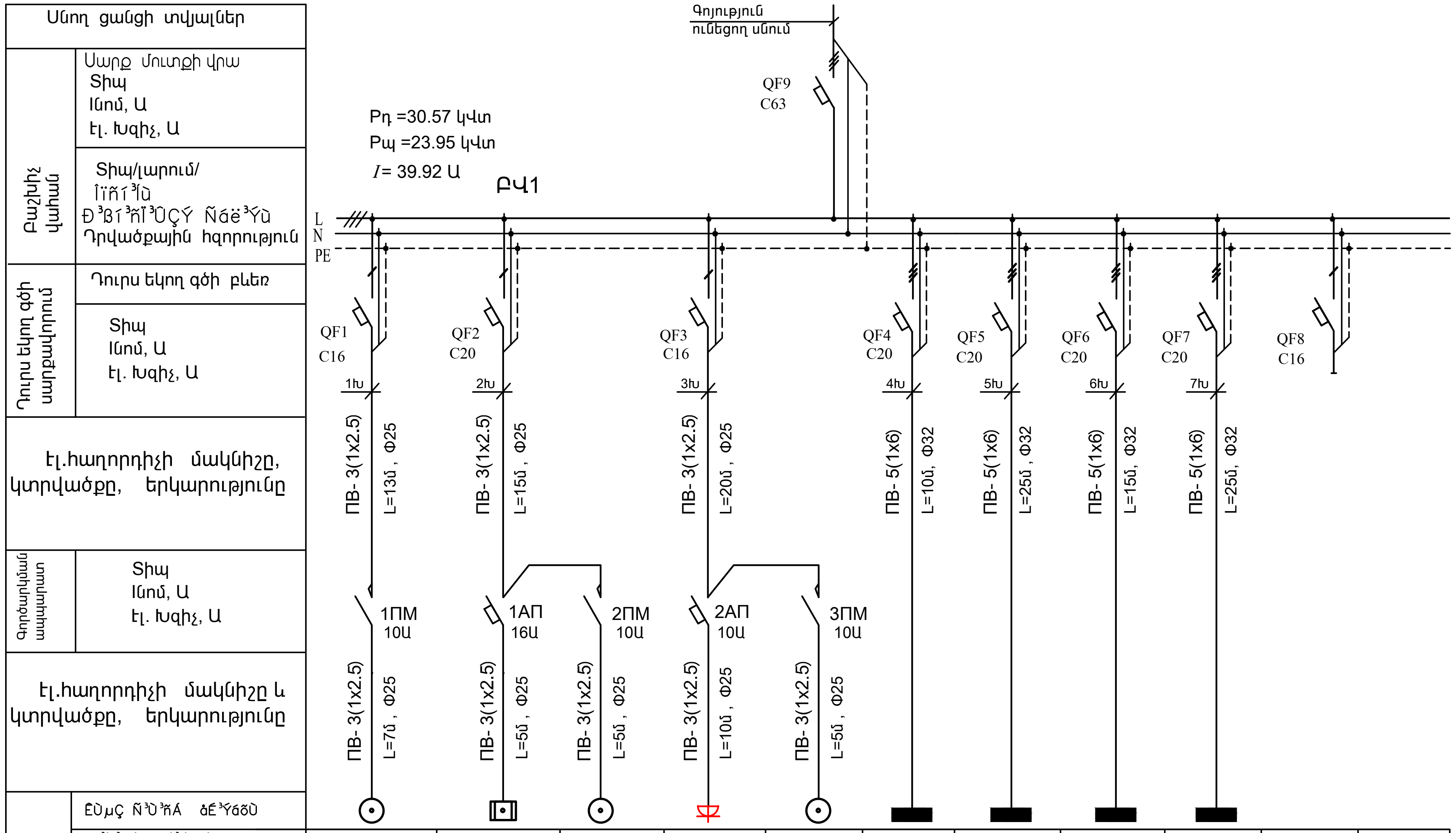
Սնող ցանցի տվյալներ
Բաշխիչ վահան
Սարք մուտքի վրա
Տիպ
Iնոմ, Ա
Էլ. Խզիչ, Ա
Տիպ/լարում/
Îïñí³Íù
Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñáë³Ýù
Դրվածքային հզորություն
Դուրս եկող գծի սարքավորում
Դուրս եկող գծի բևեռ
Տիպ
Iնոմ, Ա
Էլ. Խզիչ, Ա
Էլ.հաղորդիչի մակնիշը, կտրվածքը, երկարությունը
Գործարկման ապարատ
Տիպ
Iնոմ, Ա
Էլ. Խզիչ, Ա
Էլ.հաղորդիչի մակնիշը և կտրվածքը, երկարությունը
ÊÙµÇ Ñ³Ù³ñÁ åÉ³ÝáõÙ
Գոյություն ունեցող սնում
QF9
C63
Pդ =30.57 կՎտ
Pպ =23.95 կՎտ
I= 39.92 Ա
ԲՎ1
L
N
PE
QF1
C16
1խ
ПВ- 3(1x2.5)
L=13մ , Φ25
QF2
C20
2խ
ПВ- 3(1x2.5)
L=15մ , Φ25
QF3
C16
3խ
ПВ- 3(1x2.5)
L=20մ , Φ25
QF4
C20
4խ
ПВ- 5(1x6)
L=10մ, Φ32
QF5
C20
5խ
ПВ- 5(1x6)
L=25մ , Φ32
QF6
C20
6խ
ПВ- 5(1x6)
L=15մ, Φ32
QF7
C20
7խ
ПВ- 5(1x6)
L=25մ, Φ32
QF8
C16
1ПМ
10Ա
ПВ- 3(1x2.5)
L=7մ , Φ25
1АП
16Ա
ПВ- 3(1x2.5)
L=5մ , Φ25
2ПМ
10Ա
ПВ- 3(1x2.5)
L=5մ , Φ25
2АП
10Ա
ПВ- 3(1x2.5)
L=10մ , Φ25
3ПМ
10Ա
ПВ- 3(1x2.5)
L=5մ , Φ25

ԷÉ»Ïïñ³ÁÝ¹áõÝÇã												
	Ð³Ù³ñÁ åÉ³ÝáõÙ Տիպ	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Հդ, կՎՏ	0.25	3.0	0.68	4x0.12	0.68	7.12	5.96	7.00	5.40		
	Տիպ Ih, Ա	1.42	13.64	3.87	2.18	3.87	11.06	9.26	10.87	8.39		
	Տիպ Iպ, Ա											
	Լարման կորուստ											
	êå³éÇã Ø»Ë³ÝÇ½ÙÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ	Ա1	Ջրատակացուցիչ /բոյլեր/	Շրջանառու պոմպ	1Կ,2Կ,3Կ,4Կ. Կաթսաների ավտոմատիկա	Շրջանառու պոմպ	ԼՎ 1	ԼՎ 2	ԼՎ 3	ԼՎ 4	Պահեստ	

Հաղորդալարերի կտրվածքը ընտրված է համաձայն երկարատև թույլատրելի հոսանքի և թույլատրելի կորուստների:

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՅՈՒՍՆՅԱՆ	
ՆԳճ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ	
Կատարեց	Մ.Սոֆյան	

TGQ - 06 ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	2	6

Էլեկտրամատակարարման սկզբունքային սխեմա

«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈւՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ